



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Układy reprogramowalne i SoC” „Język VHDL (część 4)”

Prezentacja jest współfinansowana przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt.

*„Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej -
zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do
zatrudniania osób niepełnosprawnych”*

Prezentacja dystrybuowana jest bezpłatnie





- Stałe są definiowane przy pomocy słowa kluczowego **CONSTANT**.

```
CONSTANT name : type := value
```

```
CONSTANT set_bit : BIT := '1';  
CONSTANT datamemory : memory := (('0','0','0','0'),  
                                   ('0','0','0','1'),  
                                   ('0','0','1','1'));
```

- Stała może być zadeklarowana wewnątrz **PACKAGE**, **ENTITY** lub **ARCHITECTURE**
 - Zadeklarowana w pakiecie jest naprawdę globalna, gdyż pakiet może być używany przez wiele komponentów
 - Zadeklarowana w **ENTITY** (po deklaracji portów) jest globalna dla wszystkich architektur
 - Zadeklarowana w **ARCHITECTURE** jest dostępna tylko w kodzie tej architektury



- SIGNAL służy do przekazywania wartości z i do obwodu a także pomiędzy jego elementami
 - Reprezentuje przewody
- Wszystkie porty są również traktowane jako sygnały

```
SIGNAL control: BIT := '0';  
SIGNAL count: INTEGER RANGE 0 TO 100;  
SIGNAL y: STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
```

- Ważną cechą sygnału, użytego wewnątrz sekwencyjnej sekcji kodu jest to, że nie jest on uaktualniany natychmiast, ale dopiero po zakończeniu bieżącej aktywacji procesu
- Przypisania do sygnału wykonuje się przy pomocy operatora "<="
 - Wielokrotne przypisania do sygnału są dozwolone tylko wewnątrz jednego procesu
 - Brane jest wówczas pod uwagę ostatnie przypisanie



Przykład: zliczanie jedynek

```
1 -----
2 LIBRARY ieee;
3 USE ieee.std_logic_1164.all;
4 -----
5 ENTITY count_ones IS
6     PORT ( din: IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
7           ones: OUT INTEGER RANGE 0 TO 8);
8 END count_ones;
9 -----
10 ARCHITECTURE not_ok OF count_ones IS
11     SIGNAL temp: INTEGER RANGE 0 TO 8;
12 BEGIN
13     PROCESS (din)
14     BEGIN
15         temp <= 0;
16         FOR i IN 0 TO 7 LOOP
17             IF (din(i)='1') THEN
18                 temp <= temp + 1;
19             END IF;
20         END LOOP;
21         ones <= temp;
22     END PROCESS;
23 END not_ok;
24 -----
```

- Przykład nie zadziała
- Występuje wielokrotne przypisanie do sygnału temp
- W celu osiągnięcia oczekiwanego efektu należy użyć zmiennej





- Zmienne reprezentują jedynie lokalną informację
- Mogą być zadeklarowane i użyte tylko wewnątrz procesu, funkcji lub procedury
- Uaktualnienie wartości zmiennej jest natychmiastowe - można korzystać z nowej wartości zaraz po przypisaniu

```
VARIABLE name : type [range] [:= init_value];
```

```
VARIABLE control: BIT := '0';  
VARIABLE count: INTEGER RANGE 0 TO 100;  
VARIABLE y: STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNT0 0) := "10001000";
```



Przykład: zliczanie jedynek

```
1 -----
2 LIBRARY ieee;
3 USE ieee.std_logic_1164.all;
4 -----
5 ENTITY count_ones IS
6     PORT ( din: IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
7           ones: OUT INTEGER RANGE 0 TO 8);
8 END count_ones;
9 -----
10 ARCHITECTURE ok OF count_ones IS
11 BEGIN
12     PROCESS (din)
13         VARIABLE temp: INTEGER RANGE 0 TO 8;
14     BEGIN
15         temp := 0;
16         FOR i IN 0 TO 7 LOOP
17             IF (din(i)='1') THEN
18                 temp := temp + 1;
19             END IF;
20         END LOOP;
21         ones <= temp;
22     END PROCESS;
23 END ok;
24 -----
```






	SIGNAL	VARIABLE
Zastosowanie	Reprezentuje połączenia w obwodzie	Reprezentuje lokalną informację
Zasięg	Globalny	Lokalny (widoczny wewnątrz procesu, procedury i funkcji)
Zachowanie	Uaktualnienie nie jest natychmiastowe w kodzie sekwencyjnym	Uaktualniana natychmiast
Użycie	W PACKAGE, ENTITY lub ARCHITECTURE	Tylko w kodzie sekwencyjnym: procesie, funkcji lub procedurze





Przykład: multiplekser


```
1  -- Solution 1: using a SIGNAL (not ok) --
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  -----
5  ENTITY mux IS
6      PORT ( a, b, c, d, s0, s1: IN STD_LOGIC;
7            y: OUT STD_LOGIC);
8  END mux;
9  -----
10 ARCHITECTURE not_ok OF mux IS
11     SIGNAL sel : INTEGER RANGE 0 TO 3;
12 BEGIN
13     PROCESS (a, b, c, d, s0, s1)
14     BEGIN
15         sel <= 0;
16         IF (s0='1') THEN sel <= sel + 1;
17         END IF;
18         IF (s1='1') THEN sel <= sel + 2;
19         END IF;
20         CASE sel IS
21             WHEN 0 => y<=a;
22             WHEN 1 => y<=b;
23             WHEN 2 => y<=c;
24             WHEN 3 => y<=d;
25         END CASE;
26     END PROCESS;
27 END not_ok;
28 -----
```

 





Przykład: multiplekser

```
1  -- Solution 2: using a VARIABLE (ok) ----
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  -----
5  ENTITY mux IS
6      PORT ( a, b, c, d, s0, s1: IN STD_LOGIC;
7            y: OUT STD_LOGIC);
8  END mux;
9  -----
10 ARCHITECTURE ok OF mux IS
11 BEGIN
12     PROCESS (a, b, c, d, s0, s1)
13         VARIABLE sel : INTEGER RANGE 0 TO 3;
14     BEGIN
15         sel := 0;
16         IF (s0='1') THEN sel := sel + 1;
17     END IF;
18         IF (s1='1') THEN sel := sel + 2;
19     END IF;
20     CASE sel IS
21         WHEN 0 => y<=a;
22         WHEN 1 => y<=b;
23         WHEN 2 => y<=c;
24         WHEN 3 => y<=d;
25     END CASE;
26 END PROCESS;
27 END ok;
28 -----
```

 



Przykład: przerzutnik z wyjściem prostym i zanegowanym

```
1  ---- Solution 1: not OK ----
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  ----
5  ENTITY dff IS
6      PORT ( d, clk: IN STD_LOGIC;
7            q: BUFFER STD_LOGIC;
8            qbar: OUT STD_LOGIC);
9  END dff;
10 ----
11 ARCHITECTURE not_ok OF dff IS
12 BEGIN
13     PROCESS (clk)
14     BEGIN
15         IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
16             q <= d;
17             qbar <= NOT q;
18         END IF;
19     END PROCESS;
20 END not_ok;
21 ----
```

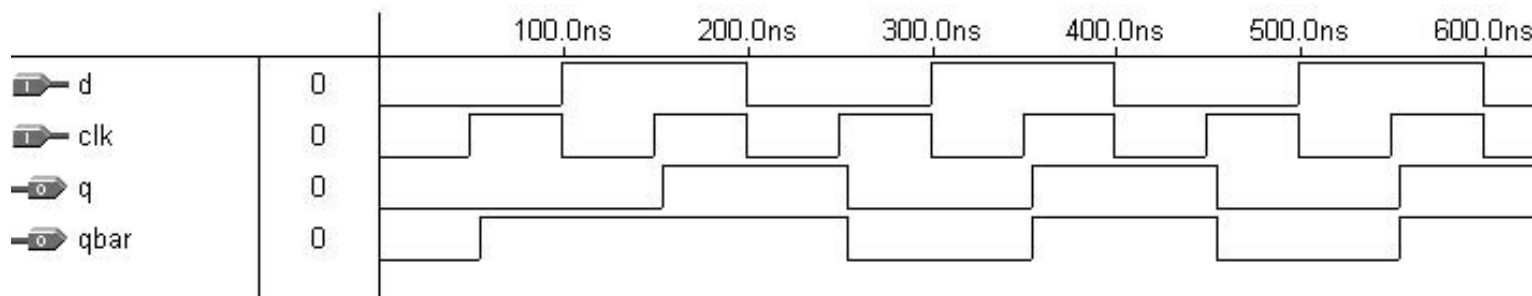 


Przykład: przerzutnik z wyjściem prostym i zanegowanym

```
1  ---- Solution 2: OK ----  
2  LIBRARY ieee;  
3  USE ieee.std_logic_1164.all;  
4  ----  
5  ENTITY dff IS  
6      PORT ( d, clk: IN STD_LOGIC;  
7            q: BUFFER STD_LOGIC;  
8            qbar: OUT STD_LOGIC);  
9  END dff;  
10 ----  
11 ARCHITECTURE ok OF dff IS  
12 BEGIN  
13     PROCESS (clk)  
14     BEGIN  
15         IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN  
16             q <= d;  
17         END IF;  
18     END PROCESS;  
19     qbar <= NOT q;  
20 END ok;  
21 ----
```

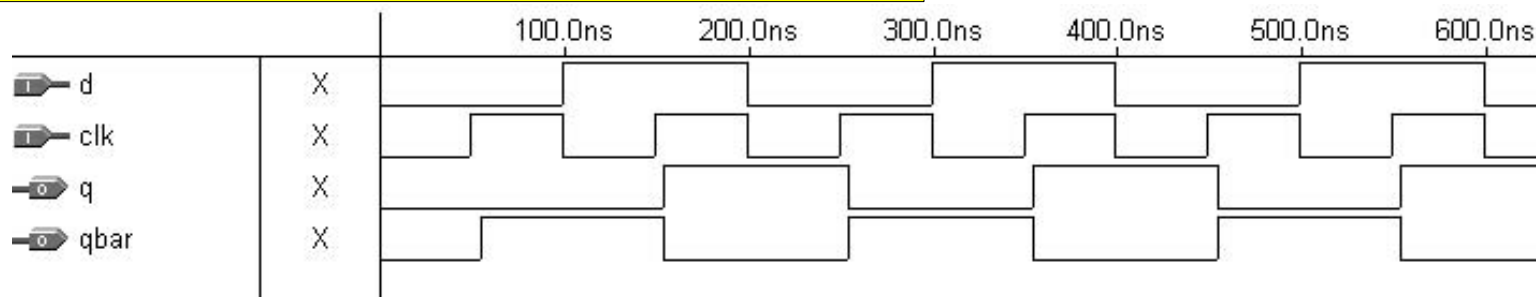 

Przykład: dzielnik częstotliwości

```
1  -----
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  -----
5  ENTITY freq_divider IS
6      PORT ( clk : IN STD_LOGIC;
7            out1, out2 : BUFFER STD_LOGIC);
8  END freq_divider;
9  -----
10 ARCHITECTURE example OF freq_divider IS
11     SIGNAL count1 : INTEGER RANGE 0 TO 7;
12 BEGIN
13     PROCESS (clk)
14         VARIABLE count2 : INTEGER RANGE 0 TO 7;
15     BEGIN
16         IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
17             count1 <= count1 + 1;
18             count2 := count2 + 1;
19             IF (count1 = ? ) THEN
20                 out1 <= NOT out1;
21                 count1 <= 0;
22             END IF;
23             IF (count2 = ? ) THEN
24                 out2 <= NOT out2;
25                 count2 := 0;
26             END IF;
27         END IF;
28     END PROCESS;
29 END example;
30 -----
```

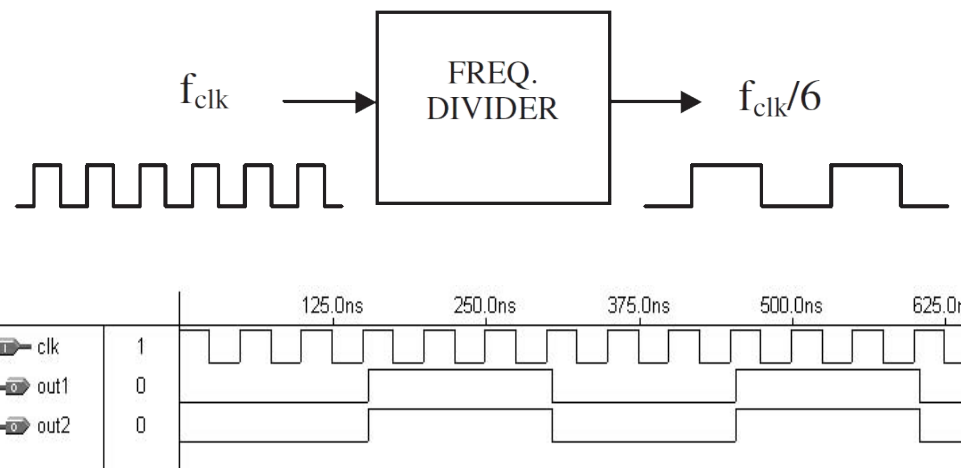

- Co wpisać zamiast '?'



Sygnały i zmienne a przerzutniki

- Sygnał generuje przerzutnik kiedy wykonywane jest do niego przypisanie na zboczu innego sygnału - podczas synchronicznego przypisania.
- Może to nastąpić wewnątrz procesu, funkcji lub procedury
- Zmienna nie generuje przerzutnika, jeżeli jej wartość nie opuszcza procesu.
 - Jeżeli na zboczu jakiegoś sygnału do zmiennej jest przypisywana wartość, a następnie zmienna jest przypisana do sygnału, przerzutnik może zostać wygenerowany.
- Zmienna wygeneruje przerzutnik, gdy jest użyta przed przypisaniem do niej wartości



```
-- output1 and output2 will both be stored
-- (that is, infer flip-flops)
PROCESS (clk)
BEGIN
  IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
    output1 <= temp; -- output1 stored
    output2 <= a; -- output2 stored
  END IF;
END PROCESS;
```


```
-- only output1 will be stored
-- (output2 will make use of logic gates)
PROCESS (clk)
BEGIN
  IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
    output1 <= temp; -- output1 stored
  END IF;
  output2 <= a; -- output2 not stored
END PROCESS;
```

```
-- temp (a variable) will cause x
-- (a signal) to be stored.
PROCESS (clk)
  VARIABLE temp: BIT;
BEGIN
  IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
    temp := a;
  END IF;
  x <= temp; -- temp causes x to be stored
END PROCESS;
```



Przerzutnik z wyjściem prostym i zanegowanym


```
1  ---- Solution 1: Two DFFs -----
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  -----
5  ENTITY dff IS
6      PORT ( d, clk: IN STD_LOGIC;
7             q: BUFFER STD_LOGIC;
8             qbar: OUT STD_LOGIC);
9  END dff;
10 -----
11 ARCHITECTURE two_dff OF dff IS
12 BEGIN
13     PROCESS (clk)
14     BEGIN
15         IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
16             q <= d; -- generates a register
17             qbar <= NOT d; -- generates a register
18         END IF;
19     END PROCESS;
20 END two_dff;
21 -----
```

 



Przerzutnik z wyjściem prostym i zanegowanym


```
1 ---- Solution 2: One DFF -----
2 LIBRARY ieee;
3 USE ieee.std_logic_1164.all;
4 -----
5 ENTITY dff IS
6     PORT ( d, clk: IN STD_LOGIC;
7           q: BUFFER STD_LOGIC;
8           qbar: OUT STD_LOGIC);
9 END dff;
10 -----
11 ARCHITECTURE one_dff OF dff IS
12 BEGIN
13     PROCESS (clk)
14     BEGIN
15         IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
16             q <= d; -- generates a register
17         END IF;
18     END PROCESS;
19     qbar <= NOT q; -- uses logic gate (no register)
20 END one_dff;
21 -----
```

 




Przykład: licznik

```
1  ----- Solution 1: With a VARIABLE -----
2  ENTITY counter IS
3      PORT ( clk, rst: IN BIT;
4              count: OUT INTEGER RANGE 0 TO 7);
5  END counter;
6  -----
7  ARCHITECTURE counter OF counter IS
8  BEGIN
9      PROCESS (clk, rst)
10         VARIABLE temp: INTEGER RANGE 0 TO 7;
11     BEGIN
12         IF (rst='1') THEN
13             temp:=0;
14         ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
15             temp := temp+1;
16         END IF;
17         count <= temp;
18     END PROCESS;
19 END counter;
20 -----
```

 


Przykład: licznik

```
1  ----- Solution 2: With SIGNALS only -----
2  ENTITY counter IS
3      PORT ( clk, rst: IN BIT;
4              count: BUFFER INTEGER RANGE 0 TO 7 );
5  END counter;
6  -----
7  ARCHITECTURE counter OF counter IS
8  BEGIN
9      PROCESS (clk, rst)
10         BEGIN
11             IF (rst='1') THEN
12                 count <= 0;
13             ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
14                 count <= count + 1;
15             END IF;
16         END PROCESS;
17 END counter;
18 -----
```

 


Przykład: rejestr przesuwny

```
1  ----- Solution 1: -----
2  ENTITY shift IS
3      PORT ( din, clk: IN BIT;
4            dout: OUT BIT);
5  END shift;
6  -----
7  ARCHITECTURE shift OF shift IS
8  BEGIN
9      PROCESS (clk)
10         VARIABLE a, b, c: BIT;
11     BEGIN
12         IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
13             dout <= c;
14             c := b;
15             b := a;
16             a := din;
17         END IF;
18     END PROCESS;
19 END shift;
20 -----
```

 


Przykład: rejestr przesuwny

```
1 ----- Solution 2: -----
2 ENTITY shift IS
3     PORT ( din, clk: IN BIT;
4           dout: OUT BIT);
5 END shift;
6 -----
7 ARCHITECTURE shift OF shift IS
8     SIGNAL a, b, c: BIT;
9 BEGIN
10    PROCESS (clk)
11    BEGIN
12        IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
13            a <= din;
14            b <= a;
15            c <= b;
16            dout <= c;
17        END IF;
18    END PROCESS;
19 END shift;
20 -----
```

 

Przykład: rejestr przesuwny


```
1  ----- Solution 3: -----
2  ENTITY shift IS
3      PORT ( din, clk: IN BIT;
4             dout: OUT BIT);
5  END shift;
6  -----
7  ARCHITECTURE shift OF shift IS
8  BEGIN
9      PROCESS (clk)
10         VARIABLE a, b, c: BIT;
11     BEGIN
12         IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
13             a := din;
14             b := a;
15             c := b;
16             dout <= c;
17         END IF;
18     END PROCESS;
19 END shift;
20 -----
```

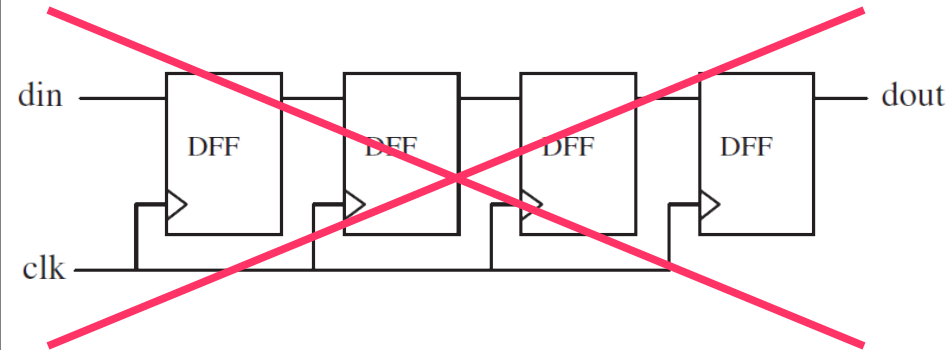



Przykład: rejestr przesuwny z resetem


```
1  ---- Solution 1: With an internal SIGNAL ---
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  -----
5  ENTITY shiftreg IS
6    PORT ( d, clk, rst: IN STD_LOGIC;
7          q: OUT STD_LOGIC);
8  END shiftreg;
9  -----
10 ARCHITECTURE behavior OF shiftreg IS
11   SIGNAL internal: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
12 BEGIN
13   PROCESS (clk, rst)
14   BEGIN
15     IF (rst='1') THEN
16       internal <= (OTHERS => '0');
17     ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
18       internal <= d & internal(3 DOWNTO 1);
19     END IF;
20   END PROCESS;
21   q <= internal(0);
22 END behavior;
23 -----
```

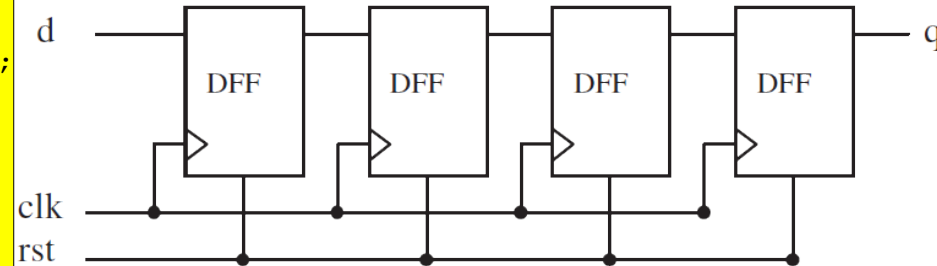

Przykład: rejestr przesuwny z resetem


```

1  -- Solution 2: With an internal VARIABLE ---
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  -----
5  ENTITY shiftreg IS
6      PORT ( d, clk, rst: IN STD_LOGIC;
7            q: OUT STD_LOGIC);
8  END shiftreg;
9  -----
10 ARCHITECTURE behavior OF shiftreg IS
11 BEGIN
12     PROCESS (clk, rst)
13         VARIABLE internal: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
14     BEGIN
15         IF (rst='1') THEN
16             internal := (OTHERS => '0');
17         ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
18             internal := d & internal(3 DOWNTO 1);
19         END IF;
20         q <= internal(0);
21     END PROCESS;
22 END behavior;
23 -----
    
```

 



Problem: programowalny układ opóźniający

 



Który program działa poprawnie?

```
-----  
ENTITY dff IS  
  PORT ( d, clk: IN BIT;  
         q: BUFFER BIT;  
         qbar: OUT BIT);  
END dff;  
----- Solution 1 -----  
ARCHITECTURE arch1 OF dff IS  
BEGIN  
  PROCESS (clk)  
    VARIABLE temp: BIT;  
  BEGIN  
    IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN  
      temp := d;  
      q <= temp;  
      qbar <= NOT temp;  
    END IF;  
  END PROCESS;  
END arch1;
```

```
----- Solution 2 -----  
ARCHITECTURE arch2 OF dff IS  
BEGIN  
  PROCESS (clk)  
    VARIABLE temp: BIT;  
  BEGIN  
    IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN  
      temp := d;  
      q <= temp;  
      qbar <= NOT q;  
    END IF;  
  END PROCESS;  
END arch2;
```

```
----- Solution 3 -----  
ARCHITECTURE arch3 OF dff IS  
BEGIN  
  PROCESS (clk)  
    VARIABLE temp: BIT;  
  BEGIN  
    IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN  
      temp := d;  
      q <= temp;  
    END IF;  
  END PROCESS;  
  qbar <= NOT q;  
END arch3;  
-----
```





KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Układy reprogramowalne i SoC” „Język VHDL (część 4)”

Prezentacja jest współfinansowana przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt.

*„Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej -
zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do
zatrudniania osób niepełnosprawnych”*

Prezentacja dystrybuowana jest bezpłatnie



Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, tel. (042) 631 28 83
www.kapitalludzki.p.lodz.pl